

# MASTER 2 Système et Microsystème Embarqués

# COMPTE RENDU

FONCTION 1: ANÉMOMÈTRE

Rédigé par : Bilal JIDAN Amira BERKI

# TABLE DES MATIÈRES

| 0.1 | Interfa | ces pilote | e de barre franche                  |
|-----|---------|------------|-------------------------------------|
|     | 0.1.1   | Introduc   | etion                               |
|     |         |            | anémomètre (fonction simple)        |
|     |         |            | Spécification de l'anémometre       |
|     |         | 0.1.2.2    | Schéma fonctionnel de l'anémometre  |
|     |         | 0.1.2.3    | Intégration de l'anémomètre au SOPC |

# TABLE DES FIGURES

| 1 | Présentation de pilote de barre franche                     | 1 |
|---|---|---|
| 2 | Les blocs de Pilote de barre franche                        | 1 |
| 3 | Architecture de l'anémomètre                                | 2 |
| 4 | Schéma Fonctionnel de l'anémomètre                          | 3 |
| 5 | Connexion entre l'anémomètre et les composants dans le SOPC | 7 |

## 0.1 Interfaces pilote de barre franche

#### 0.1.1 Introduction

Dans le cadre de notre projet de bureau d'étude, il nous a été demandé de mettre en oeuvre un système de contrôle de trajectoire d'un voilier avec un mode de fonctionnement automatique et un mode manuel (monocoup). Ce contrôle de trajectoire est réalisé en faisant varier l'angle de la barre franche avec un moteur DC présent dans la partie Vérin . Le système mis en place possède un anémomètre qui nous permettra de connaître la vitesse du vent, une boussole pour connaître la direction, un verin pour gérer l'angle de la barre et des boutons poussoirs pour piloter le système.

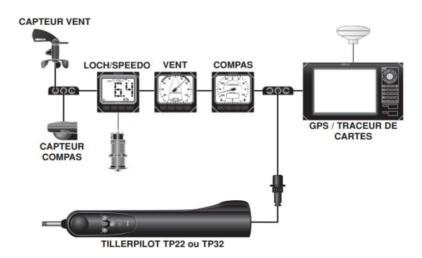


FIGURE 1 – Présentation de pilote de barre franche.

Le pilote de barre franche se constitue de plusieurs fonctions :

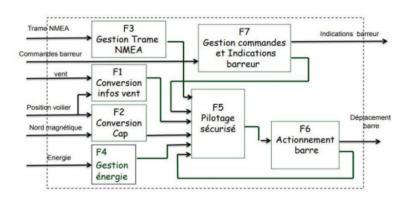


FIGURE 2 – Les blocs de Pilote de barre franche.

L'objectif de ce BE consiste a concevoir deux fontions de l'interfaces du pilote de barre franche; une première fonction simple et une deuxième difficile. Notre choix s'est porté sur l'anémomètre (fonction simple) et le vérin (fonction difficile).

La réalisation de chacune de ces fonctions s'est effectuer sur plusieurs parties :

- Analyse des spécifications,
- Schéma fonctionnel,
- Implementation du code en VHDL,
- Simulation sur Quartus II,
- Essai sur la carte DE0 NANO,
- Interfaçage avec microprocesseur (NIOS + Altera Avalon).

### 0.1.2 Gestion anémomètre (fonction simple)

#### 0.1.2.1 Spécification de l'anémometre

En mesurant la fréquence issue d'un capteur de vent, l'anémometre permet de mesurer la vitesse du vent. Cette fréquence est variable entre 0 et 250Hz qui correspondent respectivement à la vitesse de 0 et 250km/h.



Type de mesure Mesure de la vitesse du vent Signal de sortie logique fréquence variable 0 à 250 Hz Alimentation non alimenté

Capteur type alternateur
Protection IP65

Connexion Connecteur étanche IP65 à 4 broches

Boitier Aluminium anodisé Matière palette Plastique

Protection électrique Diode Transzorb
Filtres EMI EN50081 EN50082
Résistance de charge Min 2 KOhms

Limite de destruction Supérieure à 75 m/s (270 km/h)

Température de fonctionnement -30 à +70 C

Plage 0-250Km/h

FIGURE 3 – Architecture de l'anémomètre

#### Principe de fonctionnement :

La fonction calcul le nombre de front montant du signal entrant in\_freq\_anemometre sur une periode de 1s (donc calcul la fréquence) et l'affecte à la sortie data\_anemometre qui correspond à la vitesse du vent. La vérification de la disponibilité de la donnée ce fait grâce à data valid.

#### 0.1.2.2 Schéma fonctionnel de l'anémometre

Pour répondre bien aux exigences de notre circuit à concevoir, nous avons réalisé la description fonctionnelle suivant :

Diviseur : C'est un bloc qui permet de générer une horloge de 1 khz afin de synchroniser les différents process de notre circuit.

Détecteur des front montants : C'est un bloc qui permet de détecter les fronts montants du signal divisé par le diviseur afin de mettre sa sortie à 0 s'il ne détecte pas des fronts montants, et à 1 dans le cas contraire.

Compteur : C'est un bloc qui permet de compter le nombre des fronts montant du signal numérique dans le but de mesurer la fréquence.

Choix\_mode : C'est une fonction qui gère les modes de mesure de la fréquence in\_freq, qui sera mémorisée dans une variable de sortie codé de 8 bits nommé data\_anemometre, lorsqu'une mesure est valide, le circuit met sa sortie data anemo et data\_valid.


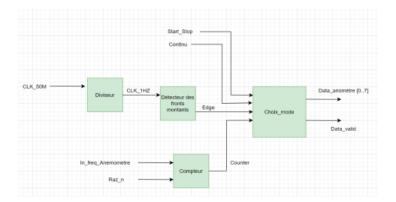


FIGURE 4 – Schéma Fonctionnel de l'anémomètre


#### Bloc diviseur de fréquence :

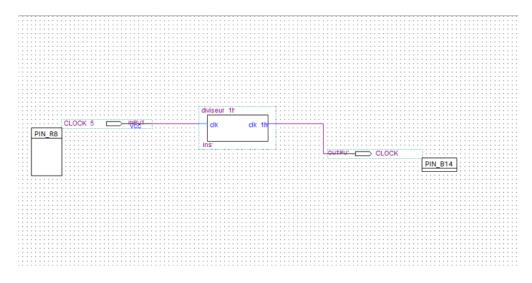

#### Code VHDL utilisé :

```
library IEEE;
use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
use IEEE.numeric std.ALL;
entity diviseur_1hz is
port ( clk: in std_logic;
clk_lhz : buffer
std_logic);
end diviseur_lhz;
architecture bhv of diviseur_1hz
isbegin
process (clk)
variable cpt : integer range 0 to 49 999 999; -- diviser par 50M pour
obtenir 1hz
begin
\textbf{if} \, (\texttt{rising edge} \, (\texttt{clk}) \,) \  \, \textbf{then} \,
cpt := cpt + 1; if cpt < 25 000 000 then clk 1hz <= '1';--mettre 1 sur la 1ere moitié de la période
                         else clk 1hz ≤ '0'; -- mettre 0 pendant la deuxieme
                                    moitié de la periode
if cpt = 49 999 999 then cpt := 0;
                                                   end if;
                                     end if;
                        end if;
end process;
end bhy:
```


#### Bloc détecteur de front montant :

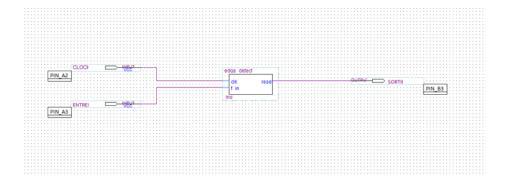

#### Code VHDL utilisé:

```
Library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.numeric std.all;
entity edge_detect is
         port (
                     clk, f_in : in std_logic;
reset : out std_logic);
end edge_detect;
architecture arc of edge detect is
          signal etat : std logic vector (1 downto 0) := "00";
begin
          process(clk) is
          begin
                     if rising_edge(clk) then
    if etat = "00" then
                                            if f in = '1' then
etat <= "11";
reset <= '1';
                                            end if;
                                 end if;
                                 if etat = "11" then
                                            etat <= "10";
reset <= '0';
                                 end if:
                                 if etat = "10" then
                                            if f in = '0' then
                                                       etat <= "00";
                                                       reset <= '0';
                                            end if:
                                end if;
                     end if;
          end process;
end arc;
```


## ${\bf Bloc\ Compteur:}$

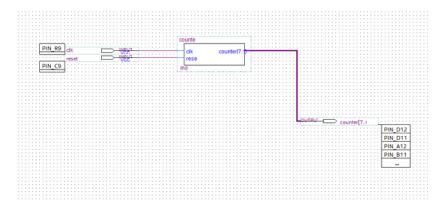

#### Code VHDL utilisé:

```
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric std.all;
entity counter is
        port (
                   clk : in std_logic;
                   reset : in std logic;
                   counter : out unsigned (7 downto 0));
end counter;
architecture arc of counter is
begin
         process(clk, reset) is
                   variable cpt : unsigned (7 downto 0);
         if reset = '1' then
     counter <= "00000000";
     cpt := "00000000";
        {\bf elsif} \ {\tt rising\_edge(clk)} \ {\bf then}
     cpt := cpt + 1;
     counter <= cpt ;
         end if;
         end process p_asynchronous_reset;
end arc;
```


#### Bloc choix de mode:

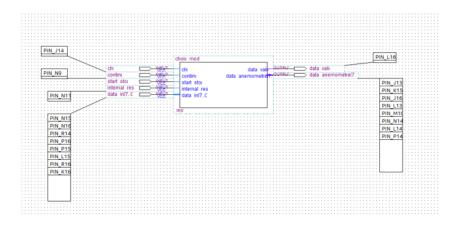

### Code VHDL utilisé :

```
| Tibrary IEEE; use IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE. numeric_std.ALL; us
```
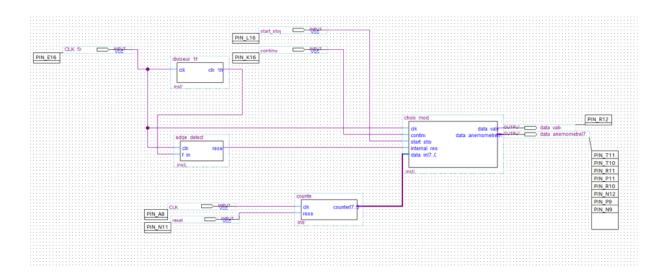
#### Shéma regroupant tous les blocs avec assignements de pins :



#### 0.1.2.3 Intégration de l'anémomètre au SOPC

Afin de lier la fonction anémomètre au Nios, on a eu besoin de créer l'interface avalon. Pour cela nous avons implémente le "anemometre" avalon.vhd"

#### Entité de l'interface de l'avalon de l'anémomètre :

```
entity anemometre_avalon is
        port(
                    clk, chipselect
                                         : in std_logic;
                                         : in std_logic;
                    write_n, reset_n
                    writedata
                                         : in std_logic_vector (31 downto 0);
                    readdata
                                         : out std_logic_vector (31 downto 0);
                    address
                                         : in std_logic;
                    in_freq_anemometre
                                        : in std_logic
            );
end entity;
```

Ensuite, nous avons inséré notre composant dans le SOPC et connecter les différents composants (voir figure ci-dessous)

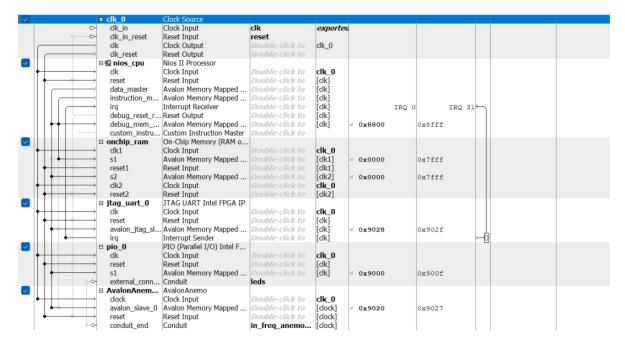


FIGURE 5 – Connexion entre l'anémomètre et les composants dans le SOPC

Une fois le code HDL géneré, nous avons programmé le SOPC sous Eclipse.